



VHDL 3 : Process et séquentiel

Clément Foucher

► To cite this version:

Clément Foucher. VHDL 3 : Process et séquentiel. Licence. VHDL, IUT Paul Sabatier, Toulouse, France. 2023. hal-04301443

HAL Id: hal-04301443

<https://hal.science/hal-04301443>

Submitted on 23 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License

VHDL

VHSIC Hardware Description Language

PROCESS ET SÉQUENTIEL

© 2023 Clément Foucher

Cours distribué sous licence libre



BUT GEII Toulouse S5 ESE

Process

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Concept de process

- ▶ Rappel : un process est une suite d'instructions qui permet de décrire séquentiellement ce que l'on souhaite réaliser
 - ▶ Attention, les instructions ne sont pas exécutées séquentiellement (on n'est pas sur un processeur), mais permettent de décrire un certain comportement qui sera converti en un circuit logique
- ▶ On a déjà vu son utilisation dans le cadre des testbenches, mais elle n'était pas synthétisable
- ▶ Dans ce cours, nous allons étudier les process synthétisables, c'est-à-dire capables de générer un circuit logique

Concept de process

- ▶ On parle de « mode séquentiel » pour le contenu d'un process
 - ▶ Le mode séquentiel s'oppose au « mode concurrent », qui contient la partie de l'architecture qui n'est pas dans un process
- ▶ Un process est très abstrait, car contrairement au mode concurrent, on indique *ce que l'on souhaite faire* et non *le circuit à réaliser*
 - ▶ La transformation en circuit est effectuée par le synthétiseur
- ▶ Il est donc très important de suivre correctement la syntaxe, sinon on risque rapidement d'obtenir du code non synthétisable

PROCESS

Liste de sensibilité

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Notion de liste de sensibilité

6

- ▶ La **liste de sensibilité** est indiquée entre parenthèses
- ▶ Elle indique les signaux dont un changement de valeur « déclenche l'évaluation » du process
 - ▶ Rappel abstraction : en dehors d'une simulation (sur un circuit réel), il n'y a pas réellement de déclenchement du calcul, c'est un circuit électronique, donc tout est réalisé simultanément

```
architecture ar of mon_compo is

begin

    process(<liste de sensibilité>)
    begin
        (...)
    end process;

end architecture;
```

Notion de liste de sensibilité

7

- ▶ Il existe deux types de process : combinatoire et séquentiel
 - ▶ Un **process séquentiel** contient exactement deux signaux dans la liste de sensibilité : l'horloge et le reset
 - ▶ Un **process combinatoire** doit indiquer dans la liste de sensibilité tous les signaux qui sont *lus* dans le process
- ▶ Tout autre type de liste de sensibilité donne un code non synthétisable !

```
entity mon_compo is
port (clk      : in  std_logic;
      reset    : in  std_logic;
      I1       : in  std_logic;
      I2       : in  std_logic;
      O1       : out std_logic;
      O2       : out std_logic);
end entity;

architecture ar of mon_compo is
    signal S : std_logic;
begin

    process (clk, reset)
    begin
        (...)
    end process;

    process (I2, S)
    begin
        O2 <= S and I2;
    end process;

end architecture;
```


Confusion dans la terminologie

8



- ▶ Notion de mode
 - ▶ mode concurrent (hors process)
 - ▶ mode séquentiel (dans les process)
- ▶ Mais il y a deux types de process
 - ▶ Process séquentiel (décrit de la logique séquentielle, càd avec de la mémoire)
 - ▶ Process combinatoire (décrit de la logique combinatoire, càd sans mémorisation)
- ▶ Dans le « mode séquentiel », il est donc possible de décrire de la logique séquentielle, mais aussi de la logique combinatoire !
 - ▶ Cela signifie que l'on utilise une syntaxe prévue pour le séquentiel pour décrire du combinatoire

PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

Process séquentiel

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Process séquentiel

10

- ▶ La syntaxe d'un process séquentiel doit *obligatoirement* suivre la construction ci-contre
 - ▶ Réinitialisation
 - ▶ Le reset peut être actif à 0 ou à 1
 - ▶ La valeur de reset des signaux affectés n'est pas forcément 0
 - ▶ Action sur front d'horloge
 - ▶ Les actions qui doivent être réalisées lorsqu'un front montant arrive

```
entity mon_compo is
port(clk    : in  std_logic;
      reset : in  std_logic;
      O1     : out std_logic);
end entity;

architecture ar of mon_compo is
  signal S : std_logic;
begin

  process(clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      O1 <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
      (... actions sur O1 ...)
    end if;
  end process;

end architecture;
```

Exemple de process séquentiel

11

- ▶ Une bascule D (ou un registre si plusieurs bits) est réalisée simplement avec le code ci-contre
- ▶ Variante avec preset actif à 0 ci-dessous

```
process(clk, prn)
begin
    if prn = '0' then
        Q <= '1';
    elsif rising_edge(clk) then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
entity D_FF is
port(clk : in  std_logic;
      clr : in  std_logic;
      D   : in  std_logic;
      Q   : out std_logic);
end entity;

architecture ar of D_FF is
begin

    process(clk, clr)
    begin
        if clr = '1' then
            Q <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;

end architecture;
```

PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

Process combinatoire

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Process combinatoire : pourquoi faire ?

13

- ▶ Il paraît contre-intuitif d'utiliser un process pour décrire du combinatoire
- ▶ Un process combinatoire permet d'utiliser la puissance de la description séquentielle pour décrire du combinatoire
- ▶ Dans certains cas, il y a des avantages comme une meilleure lisibilité du code, ou une plus grande facilité à exprimer ce que l'on veut faire

Process combinatoire

14

- ▶ Un process combinatoire ne dépend pas d'une horloge, et n'a pas de mémoire
- ▶ Basiquement, dans un process combinatoire, on peut faire la même chose qu'en mode concurrent
- ▶ Mais alors, à quoi ça sert ?

```
entity mon_compo is
port(I1 : in  std_logic;
      I2 : in  std_logic;
      O2 : out std_logic);
end entity;

architecture ar of mon_compo is
  signal S : std_logic;
begin

  S <= not I1;

  process(I2, S)
  begin
    O2 <= S and I2;
  end process;

end architecture;
```

Process combinatoire

15

- ▶ Un process combinatoire ne dépend pas d'une horloge, et n'a pas de mémoire
- ▶ Basiquement, dans un process combinatoire, on peut faire la même chose qu'en mode concurrent
- ▶ Mais alors, à quoi ça sert ?
 - ▶ Dans un process, il est possible d'utiliser des constructions plus abstraites qu'en mode concurrent : les structures de contrôle

```
entity mon_compo is
port(I1 : in  std_logic;
      I2 : in  std_logic;
      O2 : out std_logic);
end entity;

architecture ar of mon_compo is
  signal S : std_logic;
begin

  S <= not I1;

  process(I2, S)
  begin
    if S = '1' and I2 = '1' then
      O2 <= '1';
    else
      O2 <= '0';
    end if;
  end process;

end architecture;
```


Process combinatoire : restrictions

16

- ▶ En combinatoire, il n'y a pas de mémorisation
- ▶ Il faut donc obligatoirement donner une valeur à toutes les variables de sorties dans *tous* les cas
- ▶ Contre-exemple
 - ▶ Dans le cas ci-contre, si A vaut 1, la valeur de Y n'est pas définie
 - ▶ Quelle est la valeur de Y dans ce cas ? La valeur précédente ?
 - ▶ Ce n'est pas possible...
 - ▶ Ce process génère donc une mémoire implicite... sans horloge (latch)

```
-- Le process ci-dessous génère  
-- les signaux X et Y  
process(A, B)  
begin  
    if A = '1' then  
        X <= '1';  
    elsif B = '1' then  
        X <= '0';  
        Y <= '1';  
    end if;  
end process;
```

Pas bien !

Process combinatoire : restrictions

17

- ▶ Le code ci-contre résout-il le problème ?
- ▶ Non !
 - ▶ Que se passe-t-il si A et B valent tout deux 0 ?
 - ▶ Pas de valeur définie pour X ni Y
 - ▶ Ce process génère donc toujours une mémoire implicite

Pas bien !

```
-- Le process ci-dessous génère  
-- les signaux X et Y  
process(A, B)  
begin  
    if A = '1' then  
        X <= '1';  
        Y <= '0';  
    elsif B = '1' then  
        X <= '0';  
        Y <= '1';  
    end if;  
end process;
```

Bonnes habitudes

18

- ▶ Une bonne habitude pour résoudre ce problème consiste à donner une *valeur par défaut*, au début de process combinatoire, à tous les signaux pilotés
- ▶ Si plusieurs valeurs « successives » sont assignées à un signal dans un process, la dernière valeur « gagne » (voir section suivante)

```
-- Le process ci-dessous génère  
-- les signaux X et Y  
process(A, B)  
begin  
    X <= '0';  
    Y <= '0';  
    if A = '1' then  
        X <= '1';  
        Y <= '0';  
    elsif B = '1' then  
        X <= '0';  
        Y <= '1';  
    end if;  
end process;
```

PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

Simultanéité des actions

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Simultanéité des actions

20


- ▶ On ne le répètera jamais assez : le concept de séquentialité dans un process est abstrait
- ▶ En réalité, dans un circuit électronique, toutes les actions ont lieu simultanément
- ▶ Cela entraîne des effets parfois difficiles à appréhender, notamment sur la mise à jour de la valeur des signaux

Mise à jour de la valeur des signaux

21

- ▶ Les valeurs de tous les signaux pilotés par le process sont mises à jour *simultanément* à la « fin » du process
- ▶ Si on réutilise la valeur d'un signal modifié plus tôt dans le process, c'est donc la valeur qu'il avait au « début » du process
 - ▶ Dans le cas ci-contre, Y prend la valeur de X *telle qu'elle était au « début » du process*
 - ▶ X prend donc la valeur de A, mais Y prend la valeur de X *avant modification*
- ▶ Pour pallier à ce problème, Il existe le concept de variable (voir bonus)
 
```
-- Le process ci-dessous génère  
-- les signaux X et Y  
process(A)  
begin  
    X <= A;  
    Y <= X;  
end process;
```



PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

Structures de contrôle

SOURCE DES SIGNAUX

EXERCICES

Syntaxe du if

23

- ▶ Un if débute par
`if <condition> then`
- ▶ Et se termine par
`end if;`
- ▶ Notez le « ; » qui termine l'instruction if
- ▶ Il est possible de faire un ou plusieurs « sinon » à l'aide du mot-clé `elsif`
`<condition> then`
 - ▶ Notez que le mot-clé `elsif` est en un seul mot !
 - ▶ Écrire `else if` correspond en fait à ouvrir un nouveau if dans le else : il faudra alors aussi le fermer à l'aide d'un `end if;`
 - ▶ Ce cas est alors équivalent à l'écriture ci-contre

```
process(clk, clr)
begin
    if clr = '1' then
        Q <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

```
process(clk, clr)
begin
    if clr = '1' then
        Q <= '0';
    else if rising_edge(clk) then
        Q <= D; end if;
    end if;
end process;
```

```
process(clk, clr)
begin
    if clr = '1' then
        Q <= '0';
    else
        if rising_edge(clk) then
            Q <= D;
        end if;
    end if;
end process;
```


Syntaxe du case

24

- ▶ Un case débute par
`case <signal> is`
- ▶ Et se termine par
`end case;`
- ▶ Notez le « ; » qui termine l'instruction case
- ▶ Chaque cas est introduit par la syntaxe `when <valeur> =>`
- ▶ On doit terminer le case par un `when others =>` pour tous les autres cas
 - ▶ Équivalent du default en C++

```
process (A)
begin
    case A is
        when "00" =>
            X <= '0';
        when "01" =>
            X <= '0';
        when "10" =>
            X <= '1';
        when others =>
            X <= '1';
    end case;
end process;
```

Syntaxe du for ... loop

25

- ▶ Un for débute par
`for <nom> in <range>`
- ▶ Et se termine par
`end loop;`
- ▶ Notez le « ; » qui termine l'instruction loop

Ici, `i` est
automatiquement
un integer

```
process (A)
begin
    for i in 0 to 15
        B(15-i) <= A(i);
    end loop;
end process;
```

Points d'attention sur le `for...loop`

26

- ▶ L'utilisation d'une `loop` dans un testbench ne pose aucun problème
 - ▶ Le code n'est de toutes façons pas synthétisable
- ▶ En revanche, dans un composant synthétisable, il faut faire très attention à ce que l'on fait avec un `for`
 - ▶ Dans un composant synthétisable, on utilisera le `for ... loop` *uniquement* pour itérer sur les indices d'un vecteur
 - ▶ Tous les autres usages risquent très rapidement de donner du code non synthétisable

PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

Source des signaux

EXERCICES

Source d'un signal

28

- ▶ On a vu dans le premier cours qu'on ne pouvait donner une valeur à un signal qu'à un seul endroit dans le code
- ▶ Un process est un ensemble indivisible d'instructions
 - ▶ On peut réaliser plusieurs affectations successives d'un même signal au sein d'un process (la dernière valeur gagne)
 - ▶ Mais on NE PEUT PAS affecter le même signal dans plusieurs process, ni dans un process et une instruction concurrente

```
architecture ar of mon_compo is  
begin
```

```
-- Donne une valeur à Q  
process(A, B)  
begin  
    Q <= '0';  
    if A = '1' then  
        Q <= entree1;  
    elsif B = '1' then  
        Q <= entree2;  
    end if;  
end process;
```

Bien !

```
-- Donne une valeur à Q  
process(force)  
begin  
    if force = '1' then  
        Q <= '1';  
    end if;  
end process;
```

Pas bien !

```
end architecture;
```

PROCESS

LISTE DE SENSIBILITÉ

PROCESS SÉQUENTIEL

PROCESS COMBINATOIRE

SIMULTANÉITÉ DES ACTIONS

STRUCTURES DE CONTRÔLE

SOURCE DES SIGNAUX


Exercices

Exercice

30

- Représenter le circuit électronique correspondant au process ci-contre
 
```
-- Tous les signaux sont des std_logic  
process(A)  
begin  
    if A = '1' then  
        B <= '0';  
    else  
        B <= '1';  
    end if;  
end process;
```





Exercice

31

- Représenter le circuit électronique correspondant au process ci-contre
  
```
-- Tous les signaux sont des std_logic  
process(A)  
begin  
    if A = '0' then  
        B <= X;  
    else  
        B <= Y;  
    end if;  
end process;
```



Exercice

32

- Représenter le circuit électronique correspondant au process ci-contre

```
process (A)
begin
    for i in 0 to 15
        B(15-i) <= A(i);
    end loop;
end process;
```

A(15) — B(0)

A(14) — B(1)

⋮

A(1) — B(14)


A(0) — B(15)

Exercice

33

- Représenter le circuit électronique correspondant au process ci-contre
 
```
process(clk, rst)
begin
    if reset = '0' then
        S <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
        S <= A and B;
    end if;
end process;
```





Bonus

Variables

35



- ▶ Les variables sont des intermédiaires de calcul qui n'ont pas de réalité dans le circuit physique
- ▶ Elles sont utilisées pour indiquer au synthétiseur qu'il doit réaliser des calculs intermédiaires
- ▶ Cela permet de pallier au problème de la simultanéité de mise à jour des signaux
- ▶ On fait un calcul intermédiaire dans une variable, et le résultat de ce calcul est utilisé pour mettre à jour les signaux
- ▶ Notez l'opérateur d'affectation, qui est `:=` pour les variables

```
-- Ce process n'a pas le résultat escompté
-- Note : tous les signaux sont des unsigned
process(A)
begin
    X <= A + 1;
    Y <= X + 1;
end process;
```

```
-- Ce process corrige le problème
process(A)
    variable temp : unsigned(7 downto 0);
Begin
    temp := A + 1;
    X <= temp;
    Y <= temp + 1;
end process;
```



- ▶ Il est possible de fournir un **label** (un nom) à un process
 - ▶ Cela peut notamment être utile lors de la simulation, lorsque l'on a de nombreux process dans un composant : cela permet à l'outil de vous indiquer dans quel process les événements ont lieu

```
mon_process:process(<liste de sensibilité>)  
begin  
    (...)  
end process;
```

Fronts d'horloge

37



- ▶ Il existe plusieurs types de fronts d'horloge
 - ▶ Montants
 - ▶ Descendants
- ▶ Dans la plupart des cas, on utilisera le front montant
- ▶ Fonctions correspondantes
 - ▶ `rising_edge(clk)`
 - ▶ `falling_edge(clk)`

Pour aller plus loin

38

- ▶ Ressources
 - ▶ [Process](#)
 - ▶ [Différence entre variables et signaux](#)