



HAL
open science

VHDL Avancé 2: Concepts et syntaxes avancés en VHDL

Clément Foucher

► **To cite this version:**

Clément Foucher. VHDL Avancé 2: Concepts et syntaxes avancés en VHDL. Licence. VHDL Avancé, IUT Paul Sabatier, Toulouse, France. 2024. hal-04413776

HAL Id: hal-04413776

<https://hal.science/hal-04413776>

Submitted on 24 Jan 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike 4.0 International License

VHDL avancé

CONCEPTS ET SYNTAXES AVANCÉS EN VHDL

© 2024 Clément Foucher

Cours distribué sous licence libre 

BUT GEII Toulouse S6 ESE

Composants génériques

HAUTE IMPÉDANCE

ASSERTIONS

GENERATE

Notion de généricité

- ▶ En VHDL, il est possible de rendre un composant générique
- ▶ Un composant générique dispose de paramètres dont la valeur est définie à l'instanciation
- ▶ Cela signifie que qu'un même composant peut avoir plusieurs instances qui ne seront pas identiques entre elles si les valeurs fournies pour les paramètres génériques sont différentes

Syntaxe de l'entity

- ▶ La généricité se déclare dans la description de l'entity
- ▶ On ajoute un nouveau bloc en plus du bloc port : le bloc generic
- ▶ La syntaxe de ce bloc est la même que celle du bloc port
 - ▶ On déclare nom : type
 - ▶ Mais pas d'indication de sens (in/out)
 - ▶ Différents paramètres sont séparés par des « ; »
 - ▶ Il faut placer un « ; » après la parenthèse fermante du bloc

```
entity generic_cpt is
generic(size : integer);
port(clk    : in  std_logic;
      reset : in  std_logic;
      en    : in  std_logic;
      Q     : out std_logic_vector(size-1 downto 0)
    );
end entity;
```

Notez qu'ici, la taille du vecteur de sortie dépend du paramètre générique

Adaptation du code

- ▶ Les paramètres génériques peuvent être utilisés comme n'importe quelle constante
- ▶ On peut par exemple utiliser un paramètre de type `integer`
 - ▶ Dans un range de signal
 - ▶ Dans une boucle (voir `for...generate` plus loin)

```
architecture ar of generic_cpt is
    Qi : unsigned(size-1 downto 0);
begin

    process(clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            Qi <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
            if en = '1' then
                Qi <= Qi + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    Q <= std_logic(Qi);

end architecture;
```

Instanciation d'un composant générique

- ▶ L'instanciation d'un composant générique ajoute une section `generic map` dans laquelle on définit les valeurs des paramètres
- ▶ Pas de « ; » après la parenthèse, celui-ci se place toujours à la fin de l'instruction complète

```
architecture ar of monCompo is
begin
    u_cpt:entity work.generic_cpt(ar)
        generic map(size => 32)
        port map(clk    => clk,
                reset => reset,
                en     => en,
                Q      => Q);
end architecture;
```

Valeur par défaut

- ▶ Il est possible de définir une **valeur par défaut** pour un générique
- ▶ Si une valeur par défaut est présente, on peut omettre le `generic map` pour ce paramètre, qui prendra alors sa valeur par défaut

```
entity generic_cpt is
  generic(size : integer := 32);
  port(clk      : in  std_logic;
        reset   : in  std_logic;
        en      : in  std_logic;
        Q       : out std_logic_vector(size-1 downto 0)
        );
end entity;
```

```
u_cpt:entity work.generic_cpt(ar)
  port map(clk  => clk,
           reset => reset,
           en   => en,
           Q    => Q);
```

Instancie un
compteur sur 32 bits

```
u_cpt:entity work.generic_cpt(ar)
  generic map(size => 8)
  port map(clk  => clk,
           reset => reset,
           en   => en,
           Q    => Q);
```

Instancie un
compteur sur 8 bits

Types communs pour les paramètres génériques

- ▶ Tous les types VHDL sont autorisés en tant que paramètre générique, mais on trouve le plus souvent :
 - ▶ Des `integer` pour exprimer une taille de vecteur
 - ▶ Des `boolean` pour activer ou désactiver une fonctionnalité
 - ▶ Des `std_logic` pour indiquer le niveau actif d'un reset

Exemples

- ▶ Choix du niveau logique du reset

```
entity generic_cpt is
  generic(size      : integer;
          reset_value : std_logic;
          );
  port(clk      : in  std_logic;
       reset    : in  std_logic;
       en       : in  std_logic;
       Q        : out std_logic_vector(size-1 downto 0)
       );
end entity;

architecture ar of generic_cpt is
  Qi : unsigned(size-1 downto 0);
begin

  process(clk, reset)
  begin
    if reset = reset_value then
      Qi <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if en = '1' then
        Qi <= Qi + 1;
      end if;
    end if;
  end process;

  Q <= std_logic(Qi);
end architecture;
```

COMPOSANTS GÉNÉRIQUES

Haute impédance

ASSERTIONS

GENERATE

Valeurs possibles d'un `std_logic`


11

- ▶ Outre les valeurs 0 et 1, un `std_logic` peut prendre les valeurs suivantes :
 - ▶ 'H', 'L' (high et low)
 - ▶ 'Z' (haute impédance)
 - ▶ 'W' (weak)
 - ▶ 'U' (non initialisé)
 - ▶ 'X' (valeur inconnue)
 - ▶ '-' (valeur sans importance)
- ▶ Toutes ces valeurs ne sont pas utilisables dans tous les contextes
 - ▶ Exemple : 'U' n'a de sens qu'en simulation
- ▶ Notamment, 'Z' ne peut être utilisé que si des buffers 3 états existent dans le FPGA
- ▶ Ces buffers sont généralement disponibles sur les pattes d'entrée-sortie d'un FPGA



Utilisation de l'état haute impédance

 - ▶ Rappel : notion de *driver*
 - ▶ En VHDL, un *driver* est une source d'état logique
 - ▶ Dans le cas normal, il est absolument impossible d'avoir plusieurs drivers pour un même signal
- ▶ Exemple




```
-- Erreur courante dans les MAE
Q <= '1' when etat_courant = etat_1 else '0';
Q <= '1' when etat_courant = etat_2 else '0';
```

Si on est dans l'état 1 ou l'état 2,
l'une de ces lignes donne la valeur
'0' à Q, et l'autre la valeur '1'
→ court-circuit

En simulation, on aura l'état 'x' dans
le std_logic

Utilisation de l'état haute impédance

- ▶ Toutefois, il existe un cas dans lequel on peut avoir plusieurs drivers pour le même signal : si ceux-ci sont protégés par des buffer 3 états.
 - ▶ Mais il faut toujours faire attention à ce qu'il y ait en permanence au moins un buffer 3 états en état haute impédance → condition mutuellement exclusive
- ▶ Les buffers 3 états ne sont en général pas utiles à l'intérieur d'un FPGA (on préférera utiliser des multiplexeurs)
- ▶ Mais ils peuvent l'être pour attaquer un signal externe
 - ▶ Exemple que vous connaissez bien : bus I2C

 

```
S <= A when condition = '0' else 'Z';  
S <= B when condition = '1' else 'Z';
```

COMPOSANTS GÉNÉRIQUES
HAUTE IMPÉDANCE

Assertions
GENERATE

Concept d'assertion

- ▶ Une assertion sert à vérifier qu'une condition est réalisée, et à défaut d'afficher un message d'avertissement ou d'erreur, voire d'interrompre une exécution
- ▶ En VHDL, cela n'a de sens qu'en simulation ou pendant la synthèse, car ensuite on n'a pas de code mais un circuit logique
 - ▶ Ils peuvent notamment être utilisés dans un testbench

Syntaxe de l'assertion

- ▶ Une assertion est constituée
 - ▶ D'une **condition** à vérifier
 - ▶ D'un **message** à afficher si la condition n'est pas respectée
 - ▶ D'un niveau de **sévérité**

```
assert condition report "message" severity error;
```

Niveaux de sévérité

- ▶ Les niveaux disponibles sont
 - ▶ note
 - ▶ Simple information à afficher
 - ▶ warning
 - ▶ Affiche un message d'avertissement mais sans interrompre la simulation
 - ▶ error
 - ▶ Affiche un message d'erreur et interrompt la simulation
 - ▶ failure
 - ▶ Affiche un message d'erreur et interrompt la synthèse

COMPOSANTS GÉNÉRIQUES
HAUTE IMPÉDANCE
ASSERTIONS

Generate

Principe de base du `generate`

19

- ▶ Le mot-clé `generate` permet de rendre conditionnel la génération d'une partie du code
- ▶ Il est généralement dépendant de la valeur d'un paramètre générique
- ▶ Si une condition est remplie (`if ... generate`), le contenu du bloc sera synthétisé, sinon il n'existera pas
 - ▶ Équivalent du `#if` ou `#ifdef` en C
- ▶ Il permet également de générer un nombre variable de structures du même type (`for ... generate`)

if ... generate

- ▶ Exemple : `if ... generate`
- ▶ Notez qu'un generate doit obligatoirement être **nommé**
- ▶ Attention : le `else` dans un generate n'existe que depuis le VHDL 2008
 - ▶ Dans les versions antérieures, il faut deux blocs `if ... generate` avec deux conditions opposées

```
entity generic_cpt is
  generic(size      : integer;
          buffer_input : std_logic;
          );
  port(clk      : in  std_logic;
        reset   : in  std_logic;
        en      : in  std_logic;
        Q       : out std_logic_vector(size-1 downto 0)
        );
end entity;

architecture ar of generic_cpt is
  Qi : unsigned(size-1 downto 0);
  en_i : std_logic;
begin

  buffer:if buffer_input = true generate
    process(clk, reset)
    begin
      if reset = '1' then
        en_i <= '0';
      elsif rising_edge(clk) then
        en_i <= en;
      end if;
    end process;
  else
    en_i <= en;
  end generate;

  [...]
end architecture;
```

for ... generate

```
package array_pkg is
  type std_array      is array(natural range <>) of std_logic_vector(7 downto 0);
  type unsigned_array is array(natural range <>) of unsigned(7 downto 0);
end package;
```

- ▶ Exemple : `for ... generate`
- ▶ Notez qu'un generate doit obligatoirement être **nommé**
- ▶ Notez ici la définition, dans un `package`, de types spécifiques : `array`
 - ▶ Les `array` (tableaux) permettent de regrouper plusieurs signaux du même type pour en faire un vecteur
 - ▶ Le `range <>` permet d'indiquer que la taille sera définie à l'utilisation

```
entity multi_cpt is
  generic(number_of_cpt : integer
    );
  port(clk      : in  std_logic;
        reset   : in  std_logic;
        en      : in  std_logic_vector(number_of_cpt-1 downto 0);
        Q       : out std_array(number_of_cpt-1 downto 0)
    );
end entity;

architecture ar of generic_cpt is
  Qi : unsigned_array(number_of_cpt-1 downto 0);
begin

  counters:for cptnum in 0 to number_of_cpt-1 generate
    process(clk, reset)
    begin
      if reset = reset_value then
        Qi(cptnum) <= (others => '0');
      elsif rising_edge(clk) then
        if en(cptnum) = '1' then
          Qi(cptnum) <= Qi(cptnum) + 1;
        end if;
      end if;
    end process;

    Q(cptnum) <= std_logic(Qi(cptnum));
  end generate;
end architecture;
```

22



L'icône d'information indique que le contenu de ces slides est à titre informatif, il ne vous est pas demandé de le retenir

Bonus

Tableaux de tableaux



► Peut-on faire un array de `std_logic_vector` dont la taille est définie à l'utilisation ?

► Oui... mais attention à la syntaxe !

```
package array_pkg is
    type std_array      is array(natural range <>) of std_logic_vector;
    type unsigned_array is array(natural range <>) of unsigned;
end package;
```

Pas de range défini

```
entity multi_cpt is
    generic(number_of_cpt : integer;
            cpt_size      : integer
            );
    port(clk      : in  std_logic;
         reset    : in  std_logic;
         en       : in  std_logic_vector(number_of_cpt-1 downto 0) (cpt_size-1 downto 0);
         Q        : out std_array(number_of_cpt-1 downto 0) (cpt_size-1 downto 0)
         );
end entity;
```

Définition du range de l'array

Définition du range du `std_logic_vector`